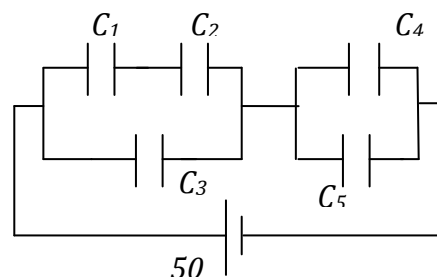


## Capacitores y dieléctricos

**Ejercicio 1** - Los capacitores del circuito de la figura valen  $C_1 = 4\mu\text{F}$ ;  $C_2 = 6\mu\text{F}$ ;  $C_3 = 12,6\mu\text{F}$ ;  $C_4 = 2\mu\text{F}$ ;  $C_5 = 8\mu\text{F}$ . En régimen estacionario, calcule:

- la capacidad equivalente de la configuración;
- la carga almacenada en cada capacitor;
- la diferencia de potencial a la que se encuentra cada capacitor;
- la energía almacenada por cada capacitor y la del sistema



a)

Los capacitores  $C_1$  y  $C_2$  están en serie:

$$\frac{1}{C_{12}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{12} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{4 \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{4 + 6} \text{ F} = 2,4 \mu\text{F}$$

La serie de los capacitores se encuentra en paralelo con el capacitor  $C_3$ :

$$C_{123} = C_{12} + C_3 = (2,4 + 12,6) \mu\text{F} = 15 \mu\text{F}$$

Los capacitores  $C_4$  y  $C_5$  están en paralelo:

$$C_{45} = C_4 + C_5 = (2 + 8) \mu\text{F} = 10 \mu\text{F}$$

Los capacitores equivalentes  $C_{123}$  y  $C_{45}$  están en serie:

$$\frac{1}{C_{12345}} = \frac{1}{C_{123}} + \frac{1}{C_{45}} \Rightarrow C_{12345} = \frac{C_{123} \cdot C_{45}}{C_{123} + C_{45}} = \frac{15 \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{15 + 10} \text{ F} = 6 \mu\text{F}$$

b)

La carga acumulada por el arreglo de capacitores es:

$$Q = Q_{123} = Q_{45} = V \cdot C_{12345} = 50 \cdot 6 \text{ V} \cdot \mu\text{F} = 300 \mu\text{C}$$

Las caídas de voltaje en los capacitores equivalentes  $C_{123}$  y  $C_{45}$ , resultan:

$$V_{123} = V_{12} = V_3 = \frac{Q_{123}}{C_{123}} = \frac{300}{15} \frac{\mu\text{C}}{\mu\text{F}} = 20 \text{ V}$$

$$V_{45} = V_4 = V_5 = \frac{Q_{45}}{C_{45}} = \frac{300}{10} \frac{\mu\text{C}}{\mu\text{F}} = 30 \text{ V}$$

La carga acumulada en el capacitor  $C_1$  es:

$$Q_3 = V_3 \cdot C_3 = 20 \cdot 12,6 \text{ V} \cdot \mu\text{F} = 252 \mu\text{C}$$

La carga acumulada en el capacitor  $C_4$  es:

$$Q_4 = V_4 \cdot C_4 = 30 \cdot 2 \text{ V} \cdot \mu\text{F} = 60 \mu\text{C}$$

La carga acumulada en el capacitor  $C_5$  es:

$$Q_5 = V_5 \cdot C_5 = 30 \cdot 8 \text{ V} \cdot \mu\text{F} = 240 \mu\text{C}$$

La carga acumulada en la serie de capacitores  $C_1$  y  $C_2$  es:

$$Q_{12} = Q_1 = Q_2 = V_{12} \cdot C_{12} = 20 \cdot 2,4 \text{ V} \cdot \mu\text{F} = 48 \mu\text{C}$$

c)

$$V_4 = V_5 = 30 \text{ V}$$

$$V_3 = 20 \text{ V}$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{48}{4} \frac{\mu\text{C}}{\mu\text{F}} = 12 \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{48}{6} \frac{\mu\text{C}}{\mu\text{F}} = 8 \text{ V}$$

d)

$$U_1 = \frac{Q_1 \cdot V_1}{2} = \frac{48 \cdot 12}{2} \mu\text{C} \cdot \text{V} = 288 \mu\text{J}$$

$$U_2 = \frac{Q_2 \cdot V_2}{2} = \frac{48 \cdot 8}{2} \mu\text{C} \cdot \text{V} = 192 \mu\text{J}$$

$$U_3 = \frac{Q_3 \cdot V_3}{2} = \frac{252 \cdot 20}{2} \mu\text{C} \cdot \text{V} = 2.520 \mu\text{J}$$

$$U_4 = \frac{Q_4 \cdot V_4}{2} = \frac{60 \cdot 30}{2} \mu\text{C} \cdot \text{V} = 900 \mu\text{J}$$

$$U_5 = \frac{Q_5 \cdot V_5}{2} = \frac{240 \cdot 30}{2} \mu\text{C} \cdot \text{V} = 3.600 \mu\text{J}$$


$$U = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 = (288 + 192 + 2.520 + 900 + 3.600) \mu\text{J}$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 = 7.500 \mu\text{J}$$

$$U = \frac{Q \cdot V}{2} = \frac{300 \cdot 50}{2} \mu\text{C} \cdot \text{V} = 7.500 \mu\text{J}$$

**Ejercicio 2** - Entre las placas de un capacitor plano paralelo de placas de área  $A$  y distancia interplacas  $d$  se introduce una lámina metálica de espesor  $e < d$  y de igual área  $A$  que la placa.

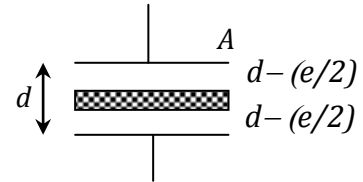- a) calcule la nueva capacidad del capacitor;  
b) demuestre que la ubicación de la placa dentro del capacitor es irrelevante.



a) y b)

La estructura se corresponde con la de dos capacitores en serie, llamando  $x$  a la distancia entre la placa superior y el borde superior de la lámina, se tiene un capacitor:

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{x}$$

La distancia entre el borde inferior de la lámina y la placa inferior es  $d - x - e$ , se tiene entonces un capacitor:

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d - x - e}$$


La capacidad equivalente resulta:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{x}{\epsilon_0 \cdot A} + \frac{d - x - e}{\epsilon_0 \cdot A} = \frac{x + d - x - e}{\epsilon_0 \cdot A} = \frac{d - e}{\epsilon_0 \cdot A}$$

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d - e} \quad (\text{independiente de la distancia } x \text{ asumida})$$

**Ejercicio 3** - Sean los capacitores de la figura, para los que se cumple la relación  $C_1 < C_2 < C_3$ .

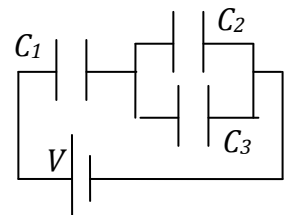- a) justifique por qué el valor de la capacidad equivalente del sistema es menor que  $C_1$ ;  
b) si se retira el capacitor  $C_3$ , justifique si la capacidad del sistema aumenta, disminuye o permanece inalterada;



c) si se retira el capacitor  $C_3$ , justifique si la carga almacenada por  $C_1$  aumenta, disminuye o permanece inalterada.

a)

La capacidad equivalente es la serie del capacitor  $C_1$  con el paralelo de  $C_2$  y  $C_3$ , por lo tanto la capacidad equivalente es menor que la capacidad de cualquiera de los capacitores que conforman la serie, es decir que la capacidad equivalente es menor que la capacidad  $C_1$ .

b)

Si se retira el capacitor  $C_3$ , disminuye la capacidad del paralelo conformado por  $C_2$  y  $C_3$ , como este paralelo está en serie con el capacitor  $C_1$ , al disminuir el valor del paralelo, disminuye la capacidad equivalente de la serie conformada.

c)

Al retirar el capacitor  $C_3$ , disminuye la capacidad equivalente, por lo que disminuye la carga almacenada. Como esta carga es igual a la almacenada por el capacitor  $C_1$  en serie con el paralelo de  $C_2$  y  $C_3$ , se infiere que la carga en el capacitor en  $C_1$  disminuye.


**Ejercicio 4** - La esfera metálica de radio  $r_1$  tiene carga  $Q > 0$  y se halla rodeada por una cáscara metálica, esférica, concéntrica y descargada, de radios  $r_2$  y  $r_3 > r_2$ . Calcule:

a) la diferencia de potencial entre las superficies de radios  $r_1$  y  $r_3$ ;

b) el potencial de la esfera de radio  $r_1$ ;

c) la capacidad entre los conductores del sistema;

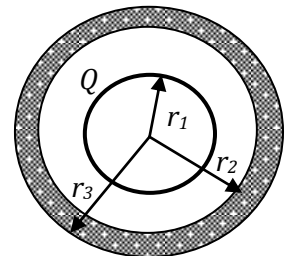d) la capacidad de la esfera de radio  $r_1$ , respecto de la referencia de potenciales supuesta en el infinito.



a)

El problema presenta simetría esférica.

$$\int_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\Sigma Q_{enc[\Sigma]}}{\epsilon_0} = \int_{\Sigma} E \cdot d\mathbf{S} \cdot \mathbf{r}_c \cdot \mathbf{r}_c = E \cdot \int_{\Sigma} dS = E \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

$$\mathbf{E}(r) = \frac{\Sigma Q_{enc[\Sigma]}}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

Para un radio genérico comprendido entre  $r_1 < r < r_2$

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

La diferencia de potencial entre  $r_1$  y  $r_2$ , puede evaluarse circulando el campo entre dichos radios. Circulando a través de una línea de campo (radial en este caso):

$$V(r_1) - V(r_2) = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q \cdot dr}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c \cdot \mathbf{r}_c = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Por ser un conductor el potencial en  $r_3$  es igual al potencial en  $r_2$ :

$$V(r_1) - V(r_3) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Si la cáscara metálica está descargada, la carga encerrada por una superficie gaussiana esférica de radio  $r > r_3$ , sigue siendo  $Q$ , por lo que el campo en esa región resulta:

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

El potencial de la esfera de radio  $r_1$ , respecto de la referencia tomada en el infinito, se obtiene por circulación del campo:

$$V(r_1) = \int_{r_1}^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q \cdot dr}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} + \int_{r_2}^{r_3} 0 \cdot dr + \int_{r_3}^{\infty} \frac{Q \cdot dr}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2}$$

$$V(r_1) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) + \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_3} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \right)$$

c)

La capacidad entre los conductores del sistema se obtiene por el cociente entre la carga acumulada en la esfera interior, dividida por la diferencia de potencial entre los conductores:

$$C_{12} = \frac{Q}{V(r_1) - V(r_3)} = \frac{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0}{\left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)}$$


d)

La capacidad de la esfera de radio  $r_1$ , respecto de la referencia de potenciales supuesta en el infinito, se obtiene por el cociente entre la carga acumulada en la esfera interior, dividida por la diferencia de potencial de dicho conductor respecto de la referencia en el infinito:

$$C_1 = \frac{Q}{V(r_1)} = \frac{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0}{\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}\right)}$$

**Ejercicio 5** - Se cargan los capacitores de la figura (a), inicialmente descargados, se desconecta la batería y se los reconecta como en la figura (b). Para  $C_1 = C_2 = 2C_3 = 4\mu\text{F}$ , calcule:

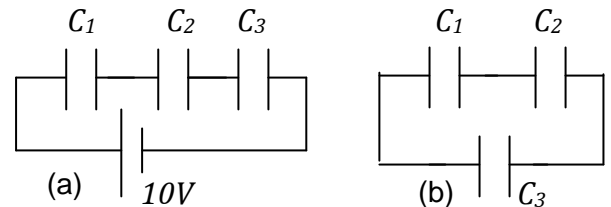- a) la carga final almacenada por el capacitor  $C_1$ ;  
b) la energía almacenada por el sistema antes y después de la reconfiguración.



a)

Se indicará mediante  $a_1$  al punto de unión de la pila con el capacitor  $C_1$ ; mediante  $b_1$  al punto de la placa del capacitor  $C_1$  unido al punto  $a_2$  de la placa del capacitor  $C_2$ ; mediante  $b_2$  al punto de la placa del capacitor  $C_2$  unido al punto  $a_3$  de la placa del capacitor  $C_3$  y mediante  $b_3$  al punto de unión del capacitor  $C_3$  con la pila.

Estando los capacitores inicialmente en serie y descargados, resulta

$$\frac{1}{C_{123}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) \cdot 10^6 \frac{1}{\text{F}} = 10^6 \frac{1}{\text{F}}$$

$$C_{123} = 10^{-6} \text{ F} = 1 \mu\text{F}$$

La carga total almacenada por la serie inicialmente descargada y por lo tanto la carga almacenada en cada capacitor de la serie:

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 = V \cdot C_{123} = 10 \cdot 10^{-6} \text{ V} \cdot \text{F} = 10 \mu\text{C}$$

La polaridad de la pila implica que  $V_{a1} > V_{b1} = V_{a2} > V_{b2} = V_{a3} > V_{b3}$

Cuando se desconectan la pila y los capacitores, estos conservan la carga antes evaluada con su respectiva polaridad. En la nueva configuración se conectan en serie los capacitores  $C_1$  y  $C_2$  uniando los puntos  $b_1$  y  $b_2$  de polaridad negativa; en paralelo con esta serie se conecta el capacitor  $C_3$  uniando los puntos  $a_1$  y  $a_3$  entre sí y los puntos  $a_2$  y  $b_3$  entre sí. Por conservación de la carga para la isla comprendida entre las placas de  $C_1$  y  $C_2$  (se supondrá a priori que en la isla la carga de  $C_1$  es negativa y la de  $C_2$  positiva)

$$-Q_1 - Q_2 = -2 \cdot Q = -Q_{f1} + Q_{f2}$$

$$Q_{f1} = 2 \cdot Q + Q_{f2}$$

Por conservación de la carga para la isla comprendida entre las placas de  $C_2$  y  $C_3$  (se supondrá a priori que en la isla la carga en ambas placas es negativa)

$$Q_2 - Q_3 = 0 = -Q_{f2} - Q_{f3}$$

$$Q_{f2} = -Q_{f3}$$

$$Q_{f1} = 2 \cdot Q - Q_{f3}$$

Con las polaridades supuestas sobre la malla final debe cumplirse para las diferencias de potencial que:

$$\frac{Q_{f1}}{C_1} + \frac{Q_{f2}}{C_2} = \frac{Q_{f3}}{C_3}$$

$$\frac{2 \cdot Q - Q_{f3}}{C_1} - \frac{Q_{f3}}{C_2} = \frac{Q_{f3}}{C_3}$$

$$\frac{2 \cdot Q}{C_1} = Q_{f3} \cdot \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)$$

$$\frac{2 \cdot Q}{C_1} = Q_{f3} \cdot \left( \frac{C_2 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_2}{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3} \right)$$

$$Q_{f3} = 2 \cdot Q \cdot \left( \frac{C_2 \cdot C_3}{C_2 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_2} \right) = 2 \cdot 10 \cdot \left( \frac{4.2}{4.2 + 4.2 + 4.4} \right) \cdot 10^{-6} \frac{\text{C} \cdot \text{F} \cdot \text{F}}{\text{F} \cdot \text{F}}$$

$$Q_{f3} = 5 \mu\text{C}$$

$$Q_{f2} = -Q_{f3} = -5 \mu\text{C} \text{ (polaridad contraria a la supuesta)}$$

$$Q_{f1} = 2 \cdot Q - Q_{f3} = (2 \cdot 10 - 5) \mu\text{C} = 15 \mu\text{C} \text{ (con } V_{a1} > V_{b1})$$

b)

La energía de campo electrostático inicial es:


$$U_i = \frac{Q \cdot V}{2} = \frac{10 \cdot 10^{-6} \cdot 10}{2} \text{ C} \cdot \text{V} = 50 \mu\text{J}$$

La energía de campo electrostático final es:

$$U_f = \frac{Q_{f1}^2}{2 \cdot C_1} + \frac{Q_{f2}^2}{2 \cdot C_2} + \frac{Q_{f3}^2}{2 \cdot C_3} = \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{225}{4} + \frac{25}{4} + \frac{25}{2} \right) \cdot \frac{10^{-12}}{10^{-6}} \frac{\text{C}^2}{\text{F}}$$

$$U_f = \frac{300}{8} \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}^2}{\text{F}} = 37,5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{V}}{\text{C}} = 37,5 \mu\text{J}$$

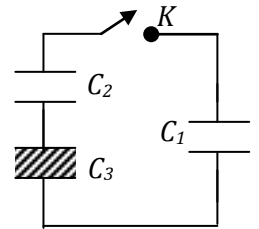**Ejercicio 6** - Los capacitores  $C_1$  y  $C_2$  de la figura son de 25 nF y 20 nF, respectivamente. El capacitor  $C_3$  es de placas plano paralelas y sus dimensiones son: área de placa  $A = 0,5 \text{ m}^2$ , distancia interplacas  $d = 0,1 \text{ mm}$ , dieléctrico de constante relativa  $\epsilon_r = 4$  llenando todo el espacio interplacas.  $C_2$  y  $C_3$  están descargados, y  $C_1$  se ha cargado a 60 V. Calcule:



- el valor de la carga de cada capacitor cuando se cierra la llave  $K$ , una vez alcanzado el régimen estacionario;
- el valor de la diferencia de potencial en cada capacitor una vez alcanzado el régimen estacionario.

**a)**

Se supondrá que la polaridad inicial del capacitor  $C_1$  es tal que la carga positiva se encuentra en la placa conectada al punto  $K$ , su valor es:

$$Q_1 = C_1 \cdot V_1 = 25 \cdot 10^{-9} \cdot 60 \text{ F} \cdot \text{V} = 1,5 \mu\text{C}$$

La capacitancia del capacitor  $C_3$  es:

$$C_3 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4 \cdot 0,5}{10^{-4}} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}} = 177 \text{ nF}$$

Cuando se cierra la llave, por conservación de la carga para la isla comprendida entre las placas de  $C_2$  y  $C_3$  (se supondrá a priori que en la isla las cargas de ambos capacitores es negativa)

$$0 = -Q_{f2} + Q_{f3}$$

Cuando se cierra la llave, por conservación de la carga para la isla comprendida entre las placas de  $C_1$  y  $C_3$  (se supondrá a priori que en la isla la carga de  $C_2$  es negativa y la de  $C_3$  positiva)

$$-Q_1 = -Q_{f1} - Q_{f3}$$

Con las polaridades supuestas sobre la malla final debe cumplirse para las diferencias de potencial que:

$$\frac{Q_{f2}}{C_2} + \frac{Q_{f3}}{C_3} = \frac{Q_{f1}}{C_1}$$

$$\frac{Q_{f3}}{C_2} + \frac{Q_{f3}}{C_3} = \frac{Q_1 - Q_{f3}}{C_1}$$



$$Q_{f3} \cdot \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) = \frac{Q_1}{C_1}$$

$$Q_{f3} = \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) = \frac{Q_1 \cdot C_2 \cdot C_3}{C_2 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_3 + C_1 \cdot C_2}$$

$$Q_{f3} = \frac{1,5 \cdot 20 \cdot 177 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-18} \cdot 10^{18}}{20 \cdot 177 + 25 \cdot 177 + 20 \cdot 25} \frac{C \cdot F^2}{F^2} = 627,29 \text{ nC}$$

$$Q_{f2} = Q_{f3} = 627,29 \text{ nC} > 0 \text{ (la polaridad supuesta es correcta)}$$

$$Q_{f1} = Q_1 - Q_{f3} = (1500 - 627,29) \text{ nC} = 872,71 \text{ nC} > 0 \text{ (la polaridad supuesta es correcta)}$$

b)

Las diferencias de potencial entre placas resultan:

$$V_{f1} = \frac{Q_{f1}}{C_1} = \frac{872,71 \text{ nC}}{25 \text{ nF}} = 34,91 \text{ V}$$

$$V_{f2} = \frac{Q_{f2}}{C_2} = \frac{627,29 \text{ nC}}{20 \text{ nF}} = 31,36 \text{ V}$$

$$V_{f3} = \frac{Q_{f3}}{C_3} = \frac{627,29 \text{ nC}}{177 \text{ nF}} = 3,54 \text{ V}$$

**Ejercicio 7** - El capacitor de la figura es de placas plano paralelas,  $d = 5 \text{ mm}$  y  $A = 40 \text{ cm}^2$ . La mitad superior del espacio interplacas está llena con un dieléctrico de constante  $\epsilon_{r1} = 2,3$  y la otra mitad con un dieléctrico de constante  $\epsilon_{r2} = 2,6$ . El arreglo se carga a potencial  $V = 1000 \text{ V}$ . Calcule:



- el valor del campo eléctrico en cada sector del arreglo;
- el módulo del vector desplazamiento en cada sector del arreglo;
- la cantidad de carga libre frente a cada uno de los dieléctricos.

a)

El campo eléctrico en todo el capacitor es constante (despreciando distorsiones de borde) y resulta:

$$E_1 = E_2 = \frac{V}{d} = \frac{1000}{5 \cdot 10^{-3}} \frac{V}{m} = 200 \cdot 10^3 \frac{V}{m}$$

b)

El vector desplazamiento en cada dieléctrico resulta:

$$D_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot E_1 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,3 \cdot 200 \cdot 10^3 \frac{C^2 \cdot V}{N \cdot m^2 \cdot m} = 4,07 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

$$D_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot E_2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,6 \cdot 200 \cdot 10^3 \frac{C^2 \cdot V}{N \cdot m^2 \cdot m} = 4,60 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

c)

Por condición de frontera en la interfase conductor dieléctrico:

$$\sigma_{L1} = D_1 = 4,07 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

$$\sigma_{L2} = D_2 = 4,60 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

La carga libre en la región de placa en contacto con cada dieléctrico, resulta:

$$Q_{L1} = \frac{\sigma_{L1} \cdot A}{2} = \frac{4,07 \cdot 10^{-6} \cdot 0,004}{2} \frac{C \cdot m^2}{m^2} = 8,14 \text{ nC}$$

$$Q_{L2} = \frac{\sigma_{L2} \cdot A}{2} = \frac{4,60 \cdot 10^{-6} \cdot 0,004}{2} \frac{C \cdot m^2}{m^2} = 9,20 \text{ nC}$$

**Ejercicio 8** - Regresemos a la esfera del ejercicio 4 y supongamos que el espacio entre  $r_1$  y  $r_2$  se llena con un dieléctrico de constante  $\epsilon_r = 3$ . Para  $Q = 1 \mu C$ ,  $r_1 = 2 \text{ cm}$ ,  $r_2 = 4 \text{ cm}$  y  $r_3 = 8 \text{ cm}$ , calcule los valores del campo eléctrico  $E$  y del vector desplazamiento  $D$  en los puntos A, B y C ubicados respectivamente a 3 cm, 6 cm y 10 cm del centro del arreglo.

El problema presenta simetría esférica.

$$\int_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \Sigma Q_{Lenc[\Sigma]} = \int_{\Sigma} D \cdot d\mathbf{S} \cdot \mathbf{r}_c \cdot \mathbf{r}_c = D \cdot \int_{\Sigma} d\mathbf{S} = D \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

$$\mathbf{D}(r) = \frac{\Sigma Q_{Lenc[\Sigma]}}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

Para un radio genérico comprendido entre  $r_1 < r < r_2$ , el medio es un dieléctrico:

$$\mathbf{D}(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

Para  $r_A = 3 \text{ cm}$  ( $r_1 = 2 \text{ cm} < r_A < r_2 = 4 \text{ cm}$ ):

$$\mathbf{D}(r_A) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r_A^2} \cdot \mathbf{r}_c = \frac{10^{-6}}{4 \cdot \pi \cdot 9 \cdot 10^{-4}} \cdot \mathbf{r}_c \frac{\text{C}}{\text{m}^2} = 88,42 \cdot \mathbf{r}_c \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\mathbf{E}(r_A) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r_A^2} \cdot \mathbf{r}_c = \frac{10^{-6}}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3 \cdot 9 \cdot 10^{-4}} \cdot \mathbf{r}_c \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2 \text{C}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}^2} = 3,33 \cdot 10^6 \cdot \mathbf{r}_c \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Para  $r_2 < r < r_3$ , el medio es conductor, por lo que los tres vectores eléctricos son nulos en la situación electrostática.

Para  $r_B = 6 \text{ cm}$  ( $r_2 = 4 \text{ cm} < r_B < r_3 = 8 \text{ cm}$ ):

$$\mathbf{D}(r_B) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{E}(r_B) = \mathbf{0}$$

Para  $r > r_3$ , se supone vacío y estando la cáscara conductora descargada, la carga encerrada por la superficie gaussiana esférica que la encierra sigue siendo Q:

$$\mathbf{D}(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$


En particular para  $r_C = 10 \text{ cm} > r_3 = 8 \text{ cm}$ :

$$\mathbf{D}(r_C) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r_C^2} \cdot \mathbf{r}_c = \frac{10^{-6}}{4 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 10^{-4}} \cdot \mathbf{r}_c \frac{\text{C}}{\text{m}^2} = 7,96 \cdot \mathbf{r}_c \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\mathbf{E}(r_C) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r_C^2} \cdot \mathbf{r}_c = \frac{10^{-6}}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 100 \cdot 10^{-4}} \cdot \mathbf{r}_c \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2 \text{C}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}^2} = 9 \cdot 10^5 \cdot \mathbf{r}_c \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

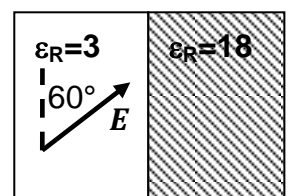**Ejercicio 9** - En una región del espacio de constante relativa  $\epsilon_{r1} = 3$  existe un campo eléctrico de intensidad  $10^4 \text{ V/m}$ , que forma un ángulo de  $60^\circ$  con la superficie que lo separa de otro medio, de constante relativa  $\epsilon_{r2} = 18$ . Calcule:

- las componentes normal ( $E_n$ ) y tangencial ( $E_t$ ) del campo eléctrico en la región con dieléctrico de constante  $\epsilon_{r2} = 18$ ;
- el ángulo que forma el vector  $\mathbf{D}$  (respecto de la superficie de separación) en



la región con dieléctrico de constante  $\epsilon_{r2} = 18$

a)

En el medio de constante  $\epsilon_{r1}$ , las componentes normal y tangencial del campo eléctrico en la interfase son:

$$E_{n1} = |E_1| \cdot \sin 60^\circ$$

$$E_{t1} = |E_1| \cdot \cos 60^\circ$$

La componente tangencial del campo eléctrico debe ser una función continua:

$$E_{t2} = E_{t1} = |E_1| \cdot \cos 60^\circ = 10^4 \cdot \frac{1}{2} \frac{\text{V}}{\text{m}} = 5 \cdot 10^3 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

La componente normal a la interfase del vector desplazamiento, en ausencia de distribuciones superficiales de cargas libres sobre la misma, debe ser una función continua:

$$D_{n1} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot E_{n1} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot |E_1| \cdot \sin 60^\circ = D_{n2} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot E_{n2}$$

$$E_{n2} = \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \cdot |E_1| \cdot \sin 60^\circ = \frac{3}{18} \cdot 10^4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\text{V}}{\text{m}} = 1,44 \cdot 10^3 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$


Los vectores campo eléctrico y desplazamiento eléctrico son colineales en los respectivos medios por lo que llamando  $\alpha_2$  al ángulo que forman con la superficie de separación de los medios en la zona del dieléctrico de constante  $\epsilon_{r2}$ , resulta:

$$\tan \alpha_2 = \frac{E_{n2}}{E_{t2}} = \frac{1,44 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3} \frac{\text{V} \cdot \text{m}}{\text{m} \cdot \text{V}} = 0,288$$

$$\alpha_2 = 0,2804 \text{ radianes} = 16,07^\circ$$

**Ejercicio 10** - Dos placas plano paralelas de área  $A = 0,2 \text{ m}^2$  se hallan separadas una distancia  $d = 4 \text{ mm}$ , y conectadas a una fuente de potencial  $V = 50 \text{ V}$ . Se desconecta la fuente (abriendo la llave K) y se llena la mitad del espacio interplacas con un dieléctrico de constante relativa  $\epsilon_{r1} = 10$  y la otra mitad con otro dieléctrico, de constante  $\epsilon_{r2} = 30$ , como muestra la figura. Calcule el valor

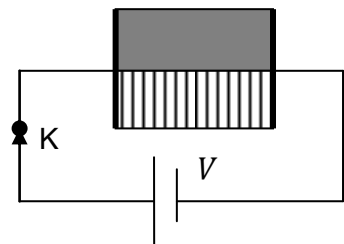- a) de la capacidad en vacío;
- b) de la capacidad final de la configuración;
- c) de la carga inicial y discuta por qué no cambia su valor al desconectar la batería;
- d) de la diferencia de potencial entre las placas **luego de que se introducen los dieléctricos**;



- e) de los vectores  $E$ ,  $D$ ,  $P$  en todo punto del espacio dentro de cada dieléctrico;
- f) de la carga libre y de la carga de polarización en cada superficie;
- g) de la energía antes y después de introducir los dieléctricos. Discuta a qué se debe que la energía disminuya.

a)

La capacitancia del capacitor en su estado inicial, suponiendo modelo de placa plana sin dieléctrico entre placas y despreciando distorsiones de borde (campos normales a las placas) es  $C_0$  :

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,2}{4 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}} = 0,44 \text{ nF}$$

b)

La configuración final puede considerarse como dos capacitores de placa plana conectados en paralelo, cada uno de ellos con el respectivo dieléctrico agregado, ocupando la mitad del espacio entre placas cada uno:

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot A}{2 \cdot d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 10 \cdot 0,2}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}} = 2,21 \text{ nF}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot A}{2 \cdot d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 30 \cdot 0,2}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}} = 6,64 \text{ nF}$$

$$C_f = C_1 + C_2 = (2,21 + 6,64) \text{ nF} = 8,85 \text{ nF}$$

c)

$$Q_0 = Q_f = C_0 \cdot V = 0,44 \cdot 50 \text{ nF} \cdot \text{V} = 22,13 \text{ nC}$$

La carga no varía ya que luego de retirar la batería el sistema queda aislado.

d)

La diferencia de potencial entre placas luego de retirada la batería e introducidos los dieléctricos es:

$$V_f = \frac{Q_f}{C_f} = \frac{22,13 \cdot 10^{-9}}{8,85 \cdot 10^{-9}} \frac{\text{C}}{\text{F}} = 2,50 \text{ V}$$

e)

En este modelo de placas planas sin distorsión de borde los tres vectores eléctricos son constantes en cada dieléctrico. Además por ser el campo eléctrico tangencial a la superficie de separación de los dieléctricos, debe ser función continua, por lo que se infiere que para esta configuración el campo eléctrico es constante en todo el capacitor y no varía de un dieléctrico a otro.

$$E_1 = E_2 = \frac{V_f}{d} = \frac{2,50}{0,004} \frac{V}{m} = 625 \frac{V}{m}$$

$$D_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot E_1 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 10 \cdot 625 \frac{C^2V}{N \cdot m^2m} = 5,53 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m^2}$$

$$D_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot E_2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 30 \cdot 625 \frac{C^2V}{N \cdot m^2m} = 1,66 \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2}$$

$$P_1 = D_1 \cdot \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r1}}\right) = 5,53 \cdot \left(1 - \frac{1}{10}\right) \cdot 10^{-8} \frac{C}{m^2} = 4,98 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m^2}$$

$$P_2 = D_2 \cdot \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r2}}\right) = 1,66 \cdot \left(1 - \frac{1}{30}\right) \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2} = 1,60 \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2}$$

f)

Por condición de frontera en la interfase conductor dieléctrico:

$$\sigma_{L1} = D_1 = 5,53 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m^2}$$

$$\sigma_{L2} = D_2 = 1,66 \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2}$$

La carga libre en la región de placa en contacto con cada dieléctrico, resulta:

$$Q_{L1} = \frac{\sigma_{L1} \cdot A}{2} = \frac{5,53 \cdot 10^{-8} \cdot 0,2}{2} \frac{C \cdot m^2}{m^2} = 5,53 \cdot 10^{-9} C$$

$$Q_{L2} = \frac{\sigma_{L2} \cdot A}{2} = \frac{1,66 \cdot 10^{-7} \cdot 0,2}{2} \frac{C \cdot m^2}{m^2} = 1,66 \cdot 10^{-8} C$$

Por condición de frontera en la interfase conductor dieléctrico:

$$\sigma_{P1} = P_1 = 4,98 \cdot 10^{-8} \frac{C}{m^2}$$

$$\sigma_{P2} = P_2 = 1,60 \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2}$$

La carga de polarización en la región de los dieléctricos en contacto con las placas, resulta:

$$Q_{P1} = \frac{\sigma_{P1} \cdot A}{2} = \frac{4,98 \cdot 10^{-8} \cdot 0,2}{2} \frac{\text{C} \cdot \text{m}^2}{\text{m}^2} = 4,98 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$Q_{P2} = \frac{\sigma_{P2} \cdot A}{2} = \frac{1,60 \cdot 10^{-7} \cdot 0,2}{2} \frac{\text{C} \cdot \text{m}^2}{\text{m}^2} = 1,60 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

Para el tipo de dieléctrico del problema (homogéneos, isotrópicos y lineales) sin carga libre, la densidad volumétrica de carga de polarización es cero en todos los puntos. La carga de polarización se distribuye superficialmente sobre los dieléctricos, en la frontera con las placas y con signo opuesto a la de las cargas libres.

g)

La energía de campo electrostático del capacitor en su estado inicial es


$$U_0 = \frac{Q_0 \cdot V}{2} = \frac{22,13 \cdot 10^{-9} \cdot 50}{2} \text{ C} \cdot \text{V} = 55,33 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

La energía de campo electrostático del capacitor en su estado final es

$$U_f = \frac{Q_f \cdot V_f}{2} = \frac{22,13 \cdot 10^{-9} \cdot 2,50}{2} \text{ C} \cdot \text{V} = 2,77 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

Si el proceso de introducción de los dieléctricos se asume cuasiestacionario y a temperatura constante, resulta que en el acomodamiento de cargas se disipará calor, además el trabajo que el medio realiza sobre el sistema es negativo ya que las fuerzas que se generan entre las cargas libres de la placa y las de polarización en el dieléctrico son de atracción y por ende el medio debe realizar trabajo negativo para introducir el dieléctrico en forma cuasiestacionaria. De esta manera se infiere que la energía del campo electrostático debe disminuir.

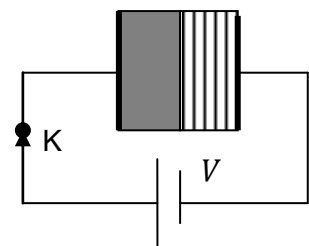**Ejercicio 11-** Repita el ejercicio anterior suponiendo ahora que los dieléctricos se conectan como muestra la figura. Asuma que cada dieléctrico ocupa la mitad del espacio interplacas.



a)

La capacitancia del capacitor en su estado inicial, suponiendo modelo de placa plana sin dieléctrico entre placas y despreciando distorsiones de borde es  $C_0$  :

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,2}{4 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}} = 0,44 \text{ nF}$$

b)

En la configuración final (modelo de placa plana sin distorsión de bordes) los dieléctricos están en serie, siendo la superficie frontera entre los mismos paralela a las placas. Se infiere entonces que las líneas de campo son normales a la interfase de los dieléctricos y sin densidades de carga libre en esta última; por lo que el vector desplazamiento debe ser función continua en todo el espacio entre placas y para la geometría considerada en particular, constante. Por condición de frontera en las interfases dieléctrico conductor el módulo del vector desplazamiento es igual a la densidad superficial de carga libre en las placas:

$$D_1 = D_2 = \sigma_L$$

El campo eléctrico, constante en cada dieléctrico en este caso resulta:

$$E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} = \frac{\sigma_L}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} = \frac{Q_L}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot A}$$

$$E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} = \frac{\sigma_L}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} = \frac{Q_L}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot A}$$

Siendo el campo eléctrico constante en cada dieléctrico, la diferencia de potencial entre placas, circulando el campo entre las mismas es:

$$V_f = E_1 \cdot \frac{d}{2} + E_2 \cdot \frac{d}{2} = \frac{Q_L \cdot d}{2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot A} + \frac{Q_L \cdot d}{2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot A}$$

$$\frac{1}{C_f} = \frac{V_f}{Q_L} = \frac{d}{2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot A} + \frac{d}{2 \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot A} = \frac{d}{2 \cdot \epsilon_0 \cdot A} \cdot \left( \frac{1}{\epsilon_{r1}} + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \right)$$

$$C_f = \frac{2 \cdot \epsilon_0 \cdot A}{d} \cdot \left( \frac{\epsilon_{r1} \cdot \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}} \right) = \frac{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,2}{4 \cdot 10^{-3}} \cdot \left( \frac{10 \cdot 30}{10 + 30} \right) \frac{C^2 \cdot m^2}{N \cdot m^2 \cdot m}$$

$$C_f = 6,64 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

c)

$$Q_0 = Q_f = C_0 \cdot V = 0,44 \cdot 50 \text{ nF} \cdot V = 22,13 \text{ nC}$$

La carga no varía ya que luego de retirar la batería el sistema queda aislado.

d)

La diferencia de potencial entre placas luego de retirada la batería e introducidos los dieléctricos es:



$$V_f = \frac{Q_f}{C_f} = \frac{22,13 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{6,64 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 3,33 \text{ V}$$

e)

En este modelo de placas planas sin distorsión de borde los tres vectores eléctricos son constantes en cada dieléctrico y normales a las placas. Además por lo expuesto en b) el vector desplazamiento eléctrico es constante en todo el capacitor y no varía de un dieléctrico a otro.

$$D_1 = D_2 = \sigma_L = \frac{Q_f}{A} = \frac{22,13 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{0,2 \text{ m}^2} = 1,11 \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}} = \frac{1,11 \cdot 10^{-7} \text{ C.N.m}^2}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 10 \text{ m}^2 \cdot \text{C}^2} = 1254,24 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$E_2 = \frac{D_1}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}} = \frac{1,11 \cdot 10^{-7} \text{ C.N.m}^2}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 30 \text{ m}^2 \cdot \text{C}^2} = 418,08 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$P_1 = D_1 \cdot \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r1}}\right) = 1,11 \cdot \left(1 - \frac{1}{10}\right) \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} = 9,99 \cdot 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$P_2 = D_2 \cdot \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r2}}\right) = 1,11 \cdot \left(1 - \frac{1}{30}\right) \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} = 1,07 \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

f)

Por condición de frontera en la interfase conductor dieléctrico:

$$\sigma_L = D = 1,11 \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

La carga libre en la región de placa en contacto con cada dieléctrico, resulta:

$$Q_L = \sigma_L \cdot A = 1,11 \cdot 10^{-7} \cdot 0,2 \frac{\text{C.m}^2}{\text{m}^2} = 2,22 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

Por condición de frontera en la interfase conductor dieléctrico:

$$\sigma_{P1} = P_1 = 9,99 \cdot 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_{P2} = P_2 = 1,07 \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

La carga de polarización en la región de los dieléctricos en contacto con las placas, resulta:

$$Q_{P1} = \sigma_{P1} \cdot A = 9,99 \cdot 10^{-8} \cdot 0,2 \frac{\text{C} \cdot \text{m}^2}{\text{m}^2} = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$Q_{P2} = \sigma_{P2} \cdot A = 1,07 \cdot 10^{-7} \cdot 0,2 \frac{\text{C} \cdot \text{m}^2}{\text{m}^2} = 2,14 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

Para el tipo de dieléctrico del problema (homogéneos, isotrópicos y lineales) sin carga libre, la densidad volumétrica de carga de polarización es cero en todos los puntos. La carga de polarización se distribuye superficialmente sobre los dieléctricos, en la frontera con las placas y con signo opuesto a la de las cargas libres.

g)

La energía de campo electrostático del capacitor en su estado inicial es

$$U_0 = \frac{Q_0 \cdot V}{2} = \frac{22,13 \cdot 10^{-9} \cdot 50}{2} \text{ C} \cdot \text{V} = 55,33 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$


La energía de campo electrostático del capacitor en su estado final es

$$U_f = \frac{Q_f \cdot V_f}{2} = \frac{22,13 \cdot 10^{-9} \cdot 3,33}{2} \text{ C} \cdot \text{V} = 3,68 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

Si el proceso de introducción de los dieléctricos se asume cuasiestacionario y a temperatura constante, resulta que en el acomodamiento de cargas se disipará calor, además el trabajo que el medio realiza sobre el sistema es negativo ya que las fuerzas que se generan entre las cargas libres de la placa y las de polarización en el dieléctrico son de atracción y por ende el medio debe realizar trabajo negativo para introducir el dieléctrico en forma cuasiestacionaria. De esta manera se infiere que la energía del campo electrostático debe disminuir.

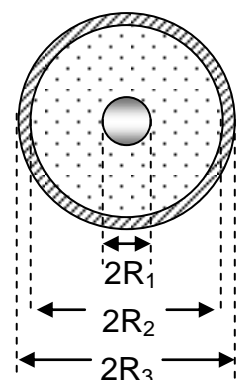**Ejercicio 12** - La figura representa una esfera conductora de radio  $R_1 = 5 \text{ cm}$  que está rodeada de un dieléctrico de constante dieléctrica relativa  $\epsilon_r = 4$ , dentro de una esfera conductora hueca de radio interior  $R_2 = 20 \text{ cm}$  y radio exterior  $R_3 = 22 \text{ cm}$  concéntrica con la primera. La carga propia de la esfera interior es  $Q_1 = 40 \text{ nC}$  y la de la exterior es  $Q_2 = 30 \text{ nC}$ . Halle

- la expresión y el valor de la diferencia de potencial entre las dos esferas.
- la cantidad de carga distribuida en cada superficie (interior y exterior) de la esfera conductora hueca (justifique la respuesta).



a)

El problema presenta simetría esférica.

$$\int_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \Sigma Q_{Lenc[\Sigma]} = \int_{\Sigma} D \cdot dS \cdot \mathbf{r}_c \cdot \mathbf{r}_c = D \cdot \int_{\Sigma} dS = D \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

$$\mathbf{D}(r) = \frac{\Sigma Q_{Lenc[\Sigma]}}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

Para un radio genérico comprendido entre  $R_1 < r < R_2$ , el medio es un dieléctrico:

$$\mathbf{D}(r) = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c$$

La diferencia de potencial entre  $R_1$  y  $R_2$ , puede evaluarse circulando el campo entre dichos radios. Circulando a través de una línea de campo (radial en este caso):

$$V(R_1) - V(R_2) = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1 \cdot dr}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} \cdot \mathbf{r}_c \cdot \mathbf{r}_c = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$V(R_1) - V(R_2) = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 40 \cdot 10^{-9}}{4} \cdot \left( \frac{1}{0,05} - \frac{1}{0,2} \right) \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}}{\text{C}^2 \cdot \text{m}}$$

$$V(R_1) - V(R_2) = 1350 \text{ V}$$

b)

La carga en la cara interna del casquete conductor debe ser igual y de signo contrario a la carga de la esfera conductora interior (condición necesaria para que se anule el campo en el casquete).

$$Q(R_1) = Q_1 = 40 \text{ nC}$$

$$Q(R_2) = -Q_1 = -40 \text{ nC}$$

Por conservación de la carga en el casquete, debe verificarse:

$$Q(R_2) + Q(R_3) = Q_2$$

$$Q(R_3) = Q_2 - Q(R_2) = [30 - (-40)] \text{ nC} = 70 \text{ nC}$$

**Ejercicio 13** - Suponga que en el ejercicio 10 los dieléctricos se introducen sin desconectar la batería. Discuta cualitativa y cuantitativamente cuáles son los resultados que cambian.

a)

La capacitancia del capacitor en su estado inicial, suponiendo modelo de placa plana sin dieléctrico entre placas y despreciando distorsiones de borde es  $C_0$  :

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,2}{4 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}} = 0,44 \text{ nF}$$

b)

La configuración final puede considerarse como dos capacitores de placa plana conectados en paralelo, cada uno de ellos con el respectivo dieléctrico agregado, ocupando la mitad del espacio entre placas cada uno:

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot A}{2 \cdot d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 10 \cdot 0,2}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}} = 2,21 \text{ nF}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot A}{2 \cdot d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 30 \cdot 0,2}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{C}^2 \cdot \text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}} = 6,64 \text{ nF}$$

$$C_f = C_1 + C_2 = (2,21 + 6,64) \text{ nF} = 8,85 \text{ nF}$$

c)

$$Q_0 = C_0 \cdot V = 0,44 \cdot 50 \text{ nF} \cdot \text{V} = 22,13 \text{ nC}$$

$$Q_f = C_f \cdot V = 8,85 \cdot 50 \text{ nF} \cdot \text{V} = 442,50 \text{ nC}$$

d)

La diferencia de potencial entre placas al introducir los dieléctricos es mantenida constante por la batería:

$$V_f = 50 \text{ V}$$

e)

En este modelo de placas planas sin distorsión de borde los tres vectores eléctricos son constantes en cada dieléctrico. Además por ser el campo eléctrico tangencial a la superficie de separación de los dieléctricos, debe ser función continua, por lo que se infiere que para esta configuración el campo eléctrico es constante en todo el capacitor y no varía de un dieléctrico a otro.

$$E_1 = E_2 = \frac{V_f}{d} = \frac{50}{0,004} \frac{\text{V}}{\text{m}} = 12.500 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$D_1 = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_{r1} \cdot E_1 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 10 \cdot 12.500 \frac{C^2 V}{N \cdot m^2 m} = 1,11 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

$$D_2 = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_{r2} \cdot E_2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 30 \cdot 12.500 \frac{C^2 V}{N \cdot m^2 m} = 3,32 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

$$P_1 = D_1 \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r1}}\right) = 1,11 \cdot \left(1 - \frac{1}{10}\right) \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2} = 9,96 \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2}$$

$$P_2 = D_2 \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r2}}\right) = 3,32 \cdot \left(1 - \frac{1}{30}\right) \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2} = 3,21 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

f)

Por condición de frontera en la interfase conductor dieléctrico:

$$\sigma_{L1} = D_1 = 1,11 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

$$\sigma_{L2} = D_2 = 3,32 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

La carga libre en la región de placa en contacto con cada dieléctrico, resulta:

$$Q_{L1} = \frac{\sigma_{L1} \cdot A}{2} = \frac{1,11 \cdot 10^{-6} \cdot 0,2}{2} \frac{C \cdot m^2}{m^2} = 1,11 \cdot 10^{-7} C$$

$$Q_{L2} = \frac{\sigma_{L2} \cdot A}{2} = \frac{3,32 \cdot 10^{-6} \cdot 0,2}{2} \frac{C \cdot m^2}{m^2} = 3,32 \cdot 10^{-7} C$$

Por condición de frontera en la interfase conductor dieléctrico:

$$\sigma_{P1} = P_1 = 9,96 \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2}$$

$$\sigma_{P2} = P_2 = 3,21 \cdot 10^{-6} \frac{C}{m^2}$$

La carga de polarización en la región de los dieléctricos en contacto con las placas, resulta:

$$Q_{P1} = \frac{\sigma_{P1} \cdot A}{2} = \frac{9,96 \cdot 10^{-7} \cdot 0,2}{2} \frac{C \cdot m^2}{m^2} = 9,96 \cdot 10^{-8} C$$

$$Q_{P2} = \frac{\sigma_{P2} \cdot A}{2} = \frac{3,21 \cdot 10^{-6} \cdot 0,2}{2} \frac{C \cdot m^2}{m^2} = 3,21 \cdot 10^{-7} C$$

Para el tipo de dieléctrico del problema (homogéneos, isotrópicos y lineales) sin carga libre, la densidad volumétrica de carga de polarización es cero en todos los puntos. La carga de polarización se distribuye superficialmente sobre los dieléctricos, en la frontera con las placas y con signo opuesto a la de las cargas libres.

g)

La energía de campo electrostático del capacitor en su estado inicial es

$$U_0 = \frac{Q_0 \cdot V}{2} = \frac{22,13 \cdot 10^{-9} \cdot 50}{2} \text{ C} \cdot \text{V} = 55,33 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$


La energía de campo electrostático del capacitor en su estado final es

$$U_f = \frac{Q_f \cdot V_f}{2} = \frac{442,50 \cdot 10^{-9} \cdot 50}{2} \text{ C} \cdot \text{V} = 1,12 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

Si el proceso de introducción de los dieléctricos se asume cuasiestacionario y a temperatura constante, resulta que en el acomodamiento de cargas se disipará calor, además el trabajo que el medio realiza sobre el sistema es negativo ya que la fuerzas que se generan entre las cargas libres de la placa y las de polarización en el dieléctrico son de atracción y por ende el medio debe realizar trabajo negativo para introducir el dieléctrico en forma cuasiestacionaria. La carga almacenada aumentó, esto implica que la batería conectada entrega trabajo al sistema provocando el aumento de energía de campo final del mismo.

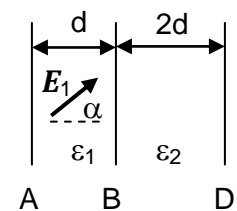**Ejercicio 14 - a)** En la región con  $\epsilon_1$  existe un campo eléctrico  $\mathbf{E}_1$ , que forma un ángulo  $\alpha$  con la dirección horizontal. Sea  $W_1$  el trabajo requerido para transportar **cuasiestacionariamente** una carga  $Q$  desde A hasta B. Calcule el trabajo  $W_2$  para transportarla entre B y D en términos de  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$  y  $W_1$ ;

**b)** Calcule el valor de la densidad de carga de polarización en A y en D.



**a)**

En el medio de permitividad eléctrica  $\epsilon_1$ , las componentes normal del campo eléctrico en la interfase es:

$$E_{n1} = |\mathbf{E}_1| \cdot \cos \alpha$$

La componente normal a la interfase del vector desplazamiento, en ausencia de distribuciones superficiales de cargas libres sobre la misma, debe ser una función continua:

$$D_{n1} = \epsilon_1 \cdot E_{n1} = \epsilon_1 \cdot |\mathbf{E}_1| \cdot \cos \alpha = D_{n2} = \epsilon_2 \cdot E_{n2}$$

$$E_{n2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cdot |E_1| \cdot \cos \alpha$$

La diferencia de potencial entre las superficies equipotenciales A y B, puede evaluarse circulando el campo entre las mismas. Circulando a través de una línea de campo (normal a las equipotenciales):

$$V(A) - V(B) = \int_A^B E_{n1} \cdot dl = |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot d$$

El trabajo para llevar en forma cuasiestacionaria una carga  $Q$  desde la equipotencial A hasta la B es:

$$W_1 = Q \cdot [V(B) - V(A)] = -Q \cdot |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot d$$

La diferencia de potencial entre las superficies equipotenciales B y D, puede evaluarse circulando el campo entre las mismas. Circulando a través de una línea de campo (normal a las equipotenciales):

$$V(B) - V(D) = \int_B^D E_{n2} \cdot dl = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cdot |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot 2 \cdot d$$

El trabajo para llevar en forma cuasiestacionaria una carga  $Q$  desde la equipotencial B hasta la D es:

$$W_2 = Q \cdot [V(D) - V(B)] = -Q \cdot \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cdot |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot 2 \cdot d = 2 \cdot W_1 \cdot \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

b)

Por condición de frontera en las interfases A y D, llamando  $\mathbf{i}$  al versor que direcciona la normal a las equipotenciales en el sentido que va desde A hacia B y desde B hacia D:

$$\sigma_{P1(A)} = \mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{i} = P_{n1}$$

$$\sigma_{P2(D)} = -\mathbf{P}_2 \cdot \mathbf{i} = -P_{n2}$$


$$P_{n1} = D_{n1} \cdot \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r1}}\right) = \epsilon_1 \cdot |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_1}\right) = |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot (\epsilon_1 - \epsilon_0)$$

$$P_{n2} = D_{n2} \cdot \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{r2}}\right) = \epsilon_1 \cdot |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon_2}\right) = |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot (\epsilon_2 - \epsilon_0) \cdot \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

$$\sigma_{P1(A)} = P_{n1} = |E_1| \cdot \cos \alpha \cdot (\epsilon_1 - \epsilon_0)$$

$$\sigma_{P2(D)} = -P_{n2} = -|E_1| \cdot \cos \alpha \cdot (\epsilon_2 - \epsilon_0) \cdot \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

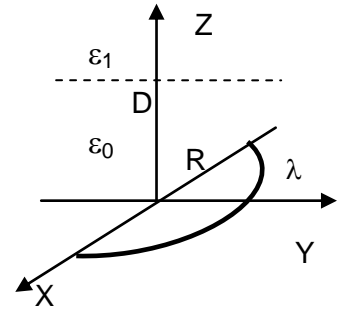**Ejercicio 15** - La semiespira de la figura se halla en el plano  $X$ - $Y$  y el eje  $Z$  pasa por su centro. Está en vacío y cargada con densidad lineal de carga uniforme  $\lambda = \lambda_0 > 0$ . A una distancia  $z = D$  por sobre el plano de la espira la permitividad cambia a un valor  $\epsilon_1$ . Calcule la relación entre los ángulos que forma el campo eléctrico con el plano frontera del dieléctrico en el punto  $z = D$ , a ambos lados de la superficie de separación de los medios.



De acuerdo con las hipótesis del enunciado, la zona cargada modelada como un anillo, es la única región de cargas libres. En el dieléctrico homogéneo isotrópico y lineal, sólo aparecerán cargas superficiales de polarización en el plano frontera entre el medio y el vacío y en las fronteras exteriores del dieléctrico; éstas últimas por estar muy alejadas pueden despreciarse a efectos de la contribución al campo en la zona pedida. Por lo tanto el problema puede reducirse a un anillo cargado y a un plano con densidad superficial de carga y evaluar las contribuciones como si se evaluara en el vacío.

En el punto de coordenadas  $(0;0;D)$  ubicado en el plano frontera del dieléctrico, existirá una componente tangencial y una componente normal de campo eléctrico. La componente tangencial es una función continua, mientras que la componente normal es discontinua por la presencia de la distribución superficial de cargas de polarización en el plano frontera. La componente normal del vector desplazamiento es continua por la ausencia de cargas libres.

Campo generado en el punto  $(0;0;D)$  por la zona anular cargada supuesta en el vacío es  $E_\lambda(0;0;D)$ :

$$\mathbf{E}_\lambda(\mathbf{r}) = k \cdot \int_V \frac{\lambda(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{l}' \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$\lambda(\mathbf{r}') = \lambda_0 > 0$$

$$\mathbf{r} = D \cdot \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}' = R \cdot \cos \varphi' \cdot \mathbf{i} + R \cdot \sin \varphi' \cdot \mathbf{j}$$

$$d\mathbf{r}' = -R \cdot \sin \varphi' \cdot d\varphi' \mathbf{i} + R \cdot \cos \varphi' \cdot d\varphi' \mathbf{j}$$

$$dl' = |d\mathbf{r}'| = R \cdot d\varphi'$$

$$\mathbf{E}_\lambda(0; 0; D) = k \cdot \lambda_0 \cdot \int_0^\pi \frac{R \cdot d\varphi' \cdot (-R \cdot \cos \varphi' \cdot \mathbf{i} - R \cdot \sin \varphi' \cdot \mathbf{j} + D \cdot \mathbf{k})}{(R^2 + D^2)^{3/2}}$$



$$\mathbf{E}_{\lambda x}(0; 0; D) = - \frac{k \cdot \lambda_0 \cdot R^2}{(R^2 + D^2)^{3/2}} \cdot \int_0^\pi \cos \varphi' \cdot d\varphi' = 0$$

$$\mathbf{E}_{\lambda y}(0; 0; D) = - \frac{k \cdot \lambda_0 \cdot R^2}{(R^2 + D^2)^{3/2}} \cdot \int_0^\pi \sin \varphi' \cdot d\varphi' = - \frac{2 \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R^2}{(R^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$\mathbf{E}_{\lambda z}(0; 0; D) = \frac{k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(R^2 + D^2)^{3/2}} \cdot \int_0^\pi d\varphi' = \frac{\pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(R^2 + D^2)^{3/2}}$$

La distribución superficial de carga de polarización genera en el punto de coordenadas (0;0;D) sólo componente tangencial al plano frontera que en este caso, por la simetría de la distribución sólo tiene componente en el eje  $Y$  :

$$\mathbf{E}_p(0; 0; D) = E_p(0; 0; D) \cdot \mathbf{j}$$

La componente tangencial del campo en el punto de coordenadas (0;0;D) se obtiene por superposición del generado por el anillo y las cargas de polarización y debe ser una función continua:

$$E_t(0; 0; D) = E_{\lambda y}(0; 0; D) + E_p(0; 0; D) = - \frac{2 \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R^2}{(R^2 + D^2)^{3/2}} + E_p(0; 0; D)$$

$$E_t(0; 0; D) = E_{td}(0; 0; D) = E_{tv}(0; 0; D) = - \frac{2 \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R^2}{(R^2 + D^2)^{3/2}} + E_p(0; 0; D)$$

La distribución superficial de carga de polarización genera en el límite para  $z$  tendiendo a  $D$  con valores de  $z > D$  sobre el eje  $Z$ , sólo componente normal al plano frontera:

$$E_p(0; 0; D_+) = \frac{\sigma_p(0; 0; D)}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \mathbf{k}$$

Análogamente para el límite de  $z$  tendiendo a  $D$  con valores de  $z < D$  sobre el eje  $Z$

$$E_p(0; 0; D_-) = - \frac{\sigma_p(0; 0; D)}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \mathbf{k}$$

La componente normal del campo en el límite de  $z$  tendiendo a  $D$  en el dieléctrico se indicará con (0;0;D<sub>+</sub>) y se obtiene por superposición del generado por el anillo y las cargas de polarización:

$$E_n(0; 0; D_+) = E_{\lambda z}(0; 0; D) + E_p(0; 0; D_+) = \frac{\pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(R^2 + D^2)^{3/2}} + \frac{\sigma_p(0; 0; D)}{2 \cdot \epsilon_0}$$

La componente normal del campo en el límite de  $z$  tendiendo a  $D$  en el vacío se indicará con (0;0;D<sub>-</sub>) y se obtiene por superposición del generado por el anillo y las cargas de polarización:

$$E_n(0; 0; D_-) = E_{\lambda z}(0; 0; D) + E_p(0; 0; D_-) = \frac{\pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(R^2 + D^2)^{3/2}} - \frac{\sigma_p(0; 0; D)}{2 \cdot \epsilon_0}$$

Por condición de frontera la densidad superficial de carga de polarización se obtiene:

$$\sigma_p(0; 0; D) = -\mathbf{P}_d(0; 0; D) \cdot \mathbf{k} = -P_{nd}(0; 0; D)$$

$$E_n(0; 0; D_+) = \frac{\pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(R^2 + D^2)^{3/2}} + \frac{\sigma_p(0; 0; D)}{2 \cdot \epsilon_0} = \frac{\pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(R^2 + D^2)^{3/2}} - \frac{P_{nd}(0; 0; D)}{2 \cdot \epsilon_0}$$

La componente normal del vector desplazamiento es función continua en el plano frontera del dieléctrico:

$$D_n(0; 0; D_+) = D_n(0; 0; D) = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E_n(0; 0; D_+)$$

$$E_n(0; 0; D_+) = \frac{D_n(0; 0; D)}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = \frac{\pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(R^2 + D^2)^{3/2}} - \frac{P_{nd}(0; 0; D)}{2 \cdot \epsilon_0}$$

$$P_{nd}(0; 0; D) = D_n(0; 0; D) \cdot \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$$

$$\frac{D_n(0; 0; D)}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = \frac{\pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(R^2 + D^2)^{3/2}} - \frac{D_n(0; 0; D)}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$$

$$D_n(0; 0; D) = \frac{2 \cdot \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(\epsilon_r + 1) \cdot (R^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$E_n(0; 0; D_+) = E_{nd}(0; 0; D) = \frac{D_n(0; 0; D)}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = \frac{2 \cdot \pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(\epsilon_r + 1) \cdot (R^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$E_n(0; 0; D_-) = E_{nv}(0; 0; D) = \frac{D_n(0; 0; D)}{\epsilon_0} = \frac{\epsilon_r \cdot 2 \cdot \pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{(\epsilon_r + 1) \cdot (R^2 + D^2)^{3/2}}$$

Designando con  $\phi$  al ángulo que forma el vector campo eléctrico con el plano frontera entre el dieléctrico y el vacío, resulta:

$$\text{tg} [\phi_v(0; 0; D)] = \frac{E_{nv}(0; 0; D)}{E_{tv}(0; 0; D)} = \frac{\epsilon_r \cdot 2 \cdot \pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{E_t(0; 0; D) \cdot (\epsilon_r + 1) \cdot (R^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$\text{tg} [\phi_d(0; 0; D)] = \frac{E_{nd}(0; 0; D)}{E_{td}(0; 0; D)} = \frac{2 \cdot \pi \cdot k \cdot \lambda_0 \cdot R \cdot D}{E_t(0; 0; D) \cdot (\epsilon_r + 1) \cdot (R^2 + D^2)^{3/2}}$$

$$\text{tg} [\phi_d(0; 0; D)] = \frac{\text{tg} [\phi_v(0; 0; D)]}{\epsilon_r} = \frac{\epsilon_0 \cdot \text{tg} [\phi_v(0; 0; D)]}{\epsilon}$$

**Ejercicio 16** - Tres de las siguientes afirmaciones son correctas. Indique cuáles son.

F	dos capacitores iguales en paralelo almacenan el doble de energía que conectados en serie.
F	la capacidad de un capacitor se duplica si se duplica la ddp a la que se lo conecta.
V	el vector polarización es una medida del número de dipolos orientados por unidad de volumen.
F	la capacidad de un capacitor puede aumentar o disminuir cuando se lo llena con un dieléctrico.
F	el vector desplazamiento se asocia siempre a la carga total.
V	la capacidad de un sistema es un factor puramente geométrico, siempre positivo.
F	la componente normal de $\mathbf{D}$ se conserva si $\sigma_p=0$ en la superficie de separación de los medios
F	la polarizabilidad de un medio aumenta con la temperatura.
V	el vector desplazamiento se asocia a la carga libre y el CE a la carga total.
F	un capacitor es un sistema almacenador de carga eléctrica.